
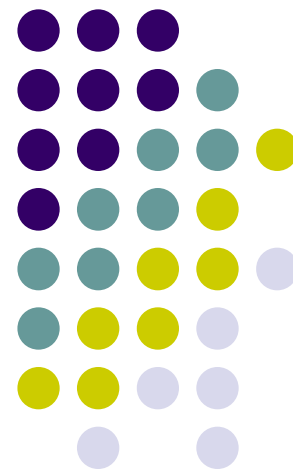


# 超大规模集成电路基础

## Fundamental of VLSI


### 第七章 时序逻辑

 




# 时序逻辑电路

- 电路的输出不仅取决于当前的输入值，也取决于原先的输入值

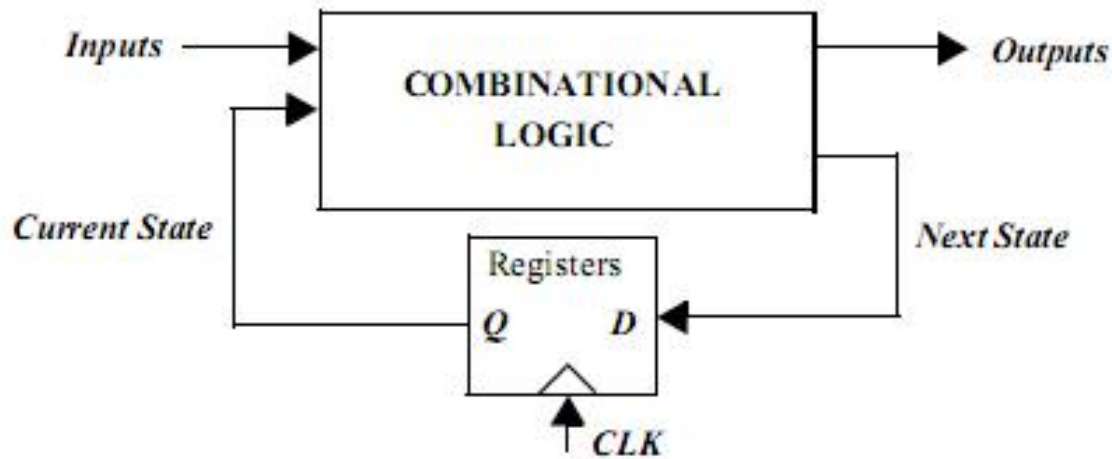


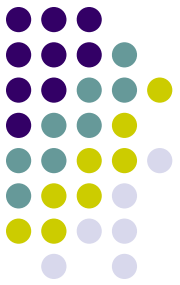

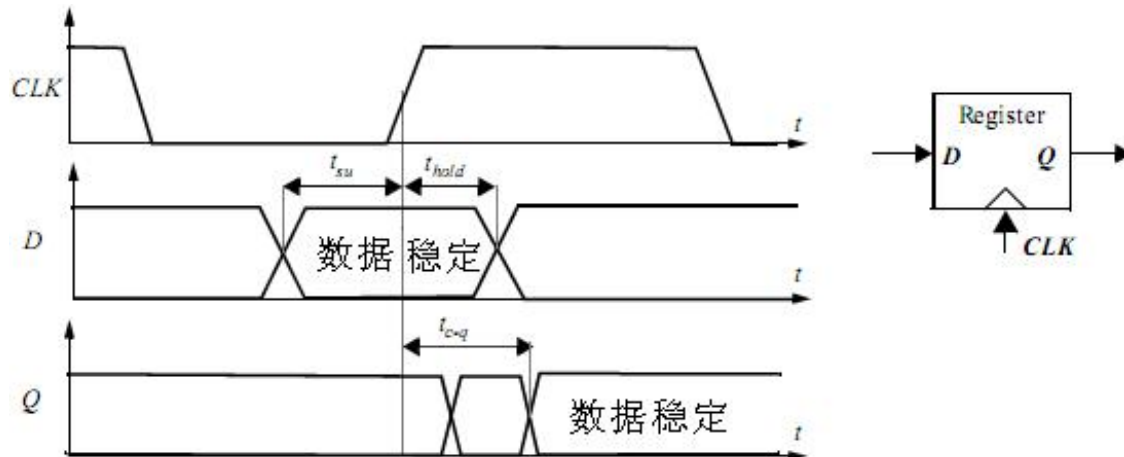
# 时序逻辑电路

- 时序电路的时间参数

- 建立时间:  $t_{su}$
- 维持时间:  $t_{hold}$
- 寄存器最大传播延时:  $t_{c-q}$
- 污染延时:  $t_{cd}$



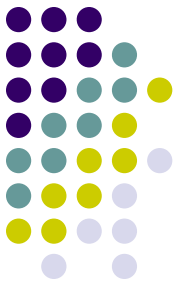

# 时序逻辑电路


- 时序电路的时间参数

- 时序电路正确工作所需要的最小延时 $T$

$$T \geq t_{c-q} + t_{plogic} + t_{su}$$

- 寄存器维持时间约束


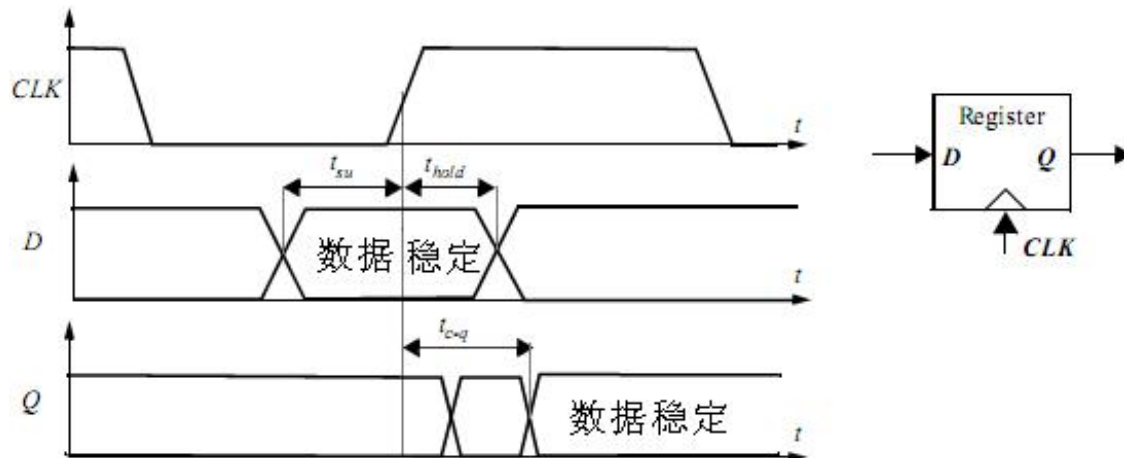
$$t_{cdregister} + t_{cdlogic} \geq t_{hold}$$




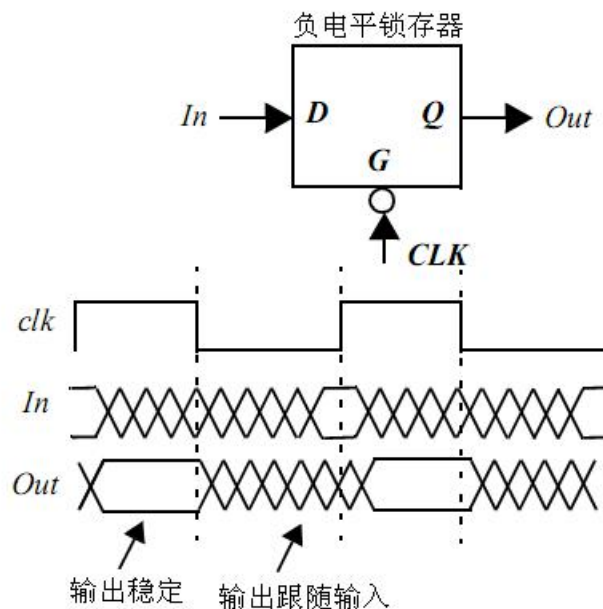 
# 时序逻辑电路



- 存储单元分类
  - 前台存储器与后台存储器
  - 静态存储器与动态存储器
  - 锁存器与寄存器




  
# 静态锁存器和寄存器

- 双稳态原理
  - 利用再生性
  - 信号可以“无限”保持
  - 对扰动不敏感





# 静态锁存器和寄存器



- 状态切换

- 切断反馈环路

- 多路开关型锁存器

- 触发强度超过反馈环




- 在输入端加上一个更强的触发信号，使稳态电路进行状态切换

  



# 静态锁存器和寄存器

- 多路开关型锁存器

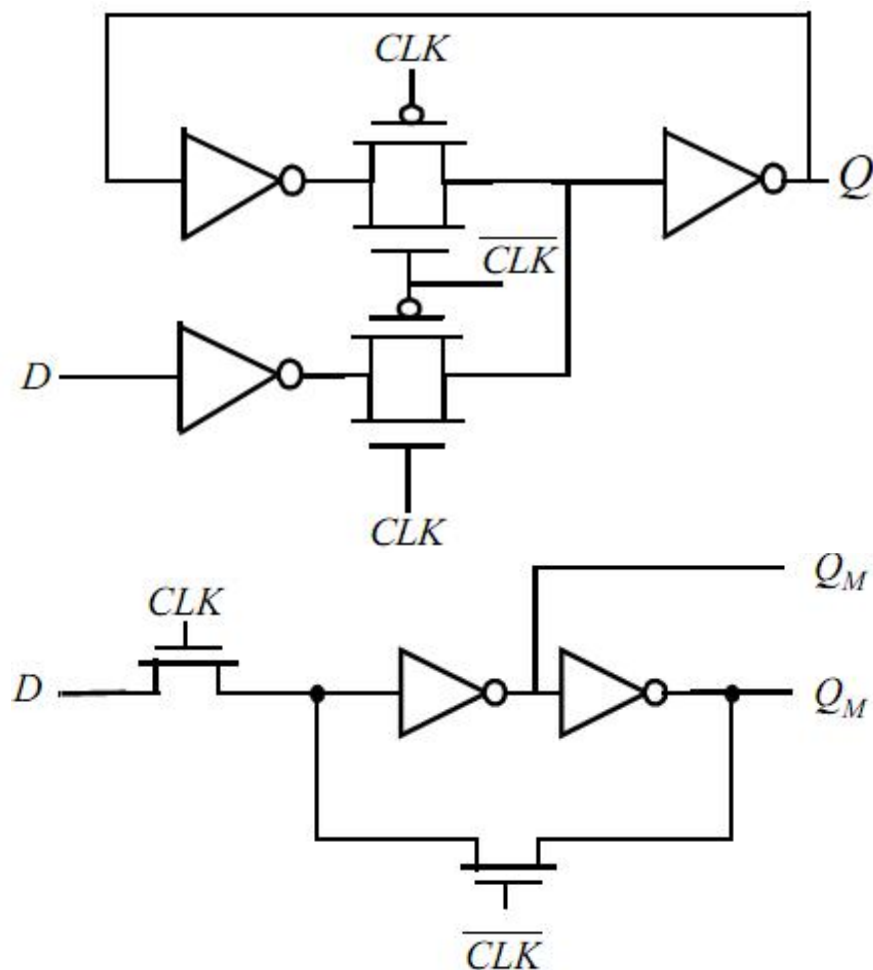  







# 静态锁存器和寄存器


- 主从边沿触发寄存器

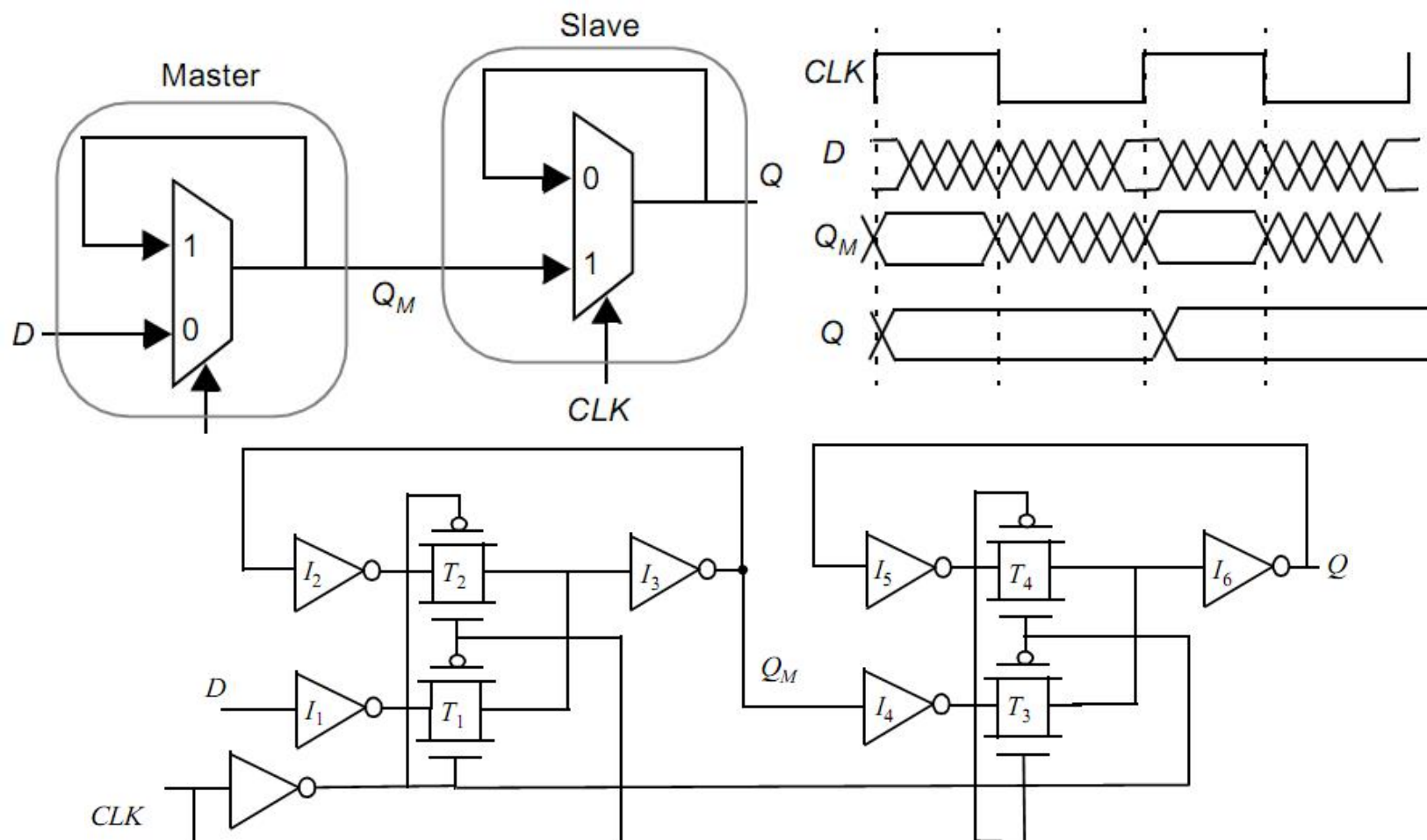

 

# 静态锁存器和寄存器


- 多路开关型主从寄存器的时序特性

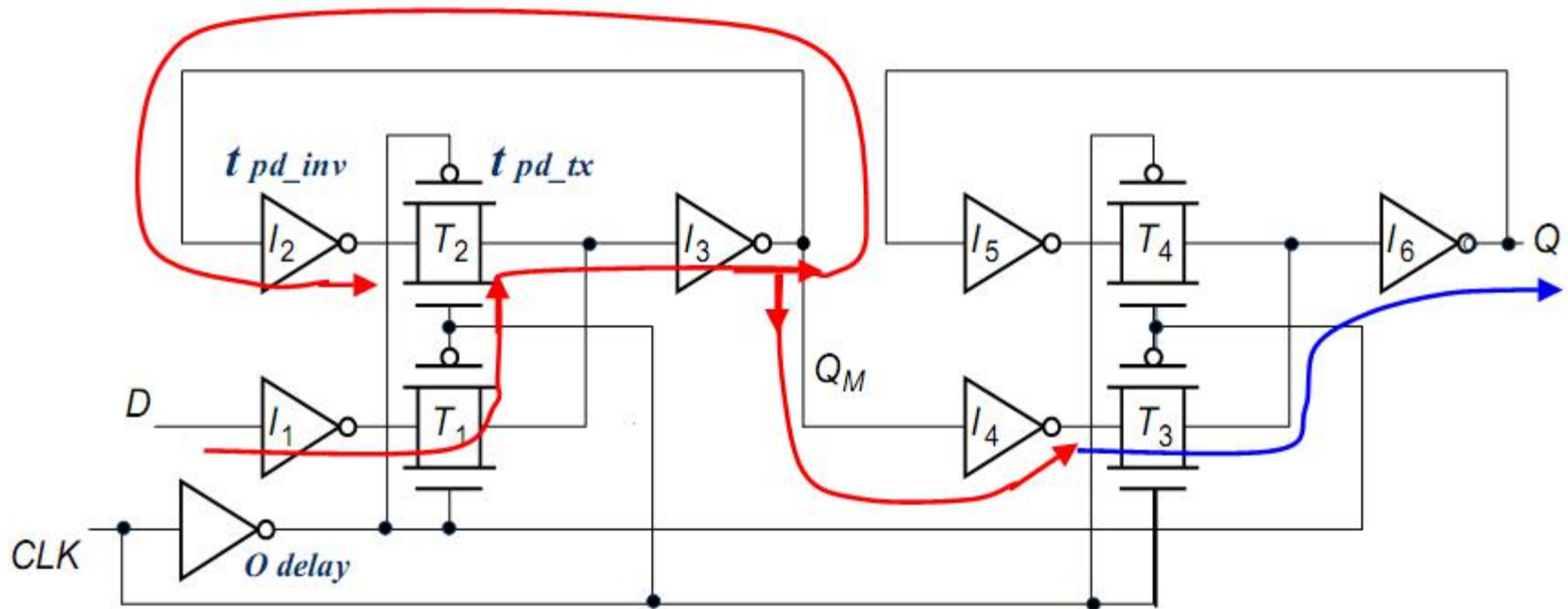



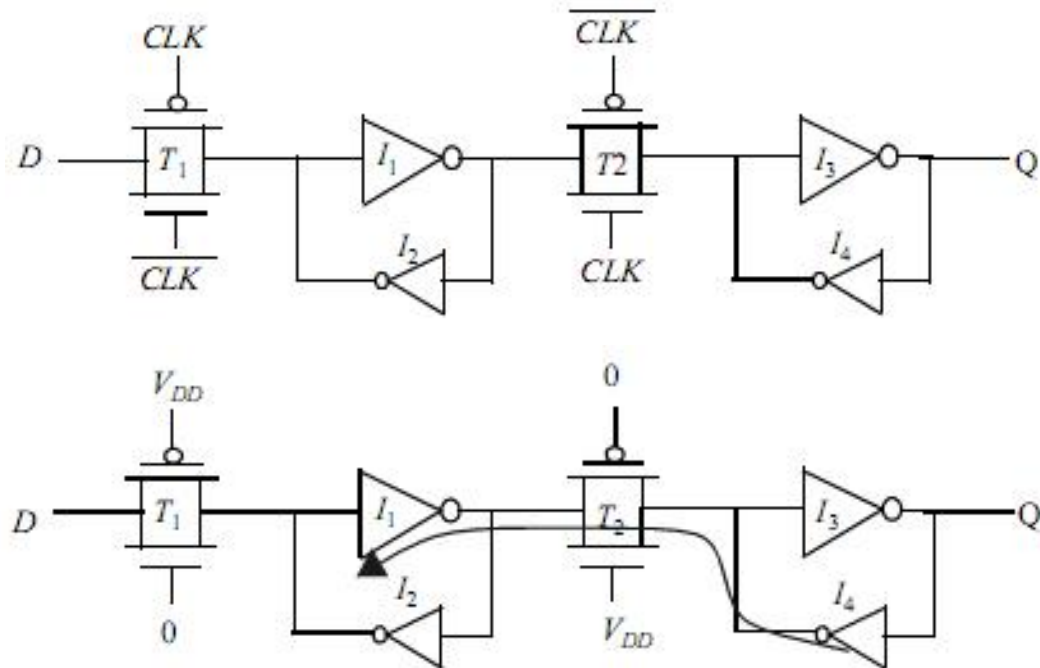
# 静态锁存器和寄存器


- 减少时钟负载的静态主从寄存器
  - 减少时钟驱动门的数目
  - 导致有比电路
  - 反向传导影响




 
 
# 静态锁存器和寄存器


- 非理想时钟信号
- $CLK$  和  $\overline{CLK}$  存在同时为高电平和低电平的时间
  - 时钟重叠期主从锁存器同时导通
  - 寄存器内部节点A处于不稳定状态




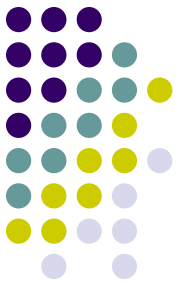
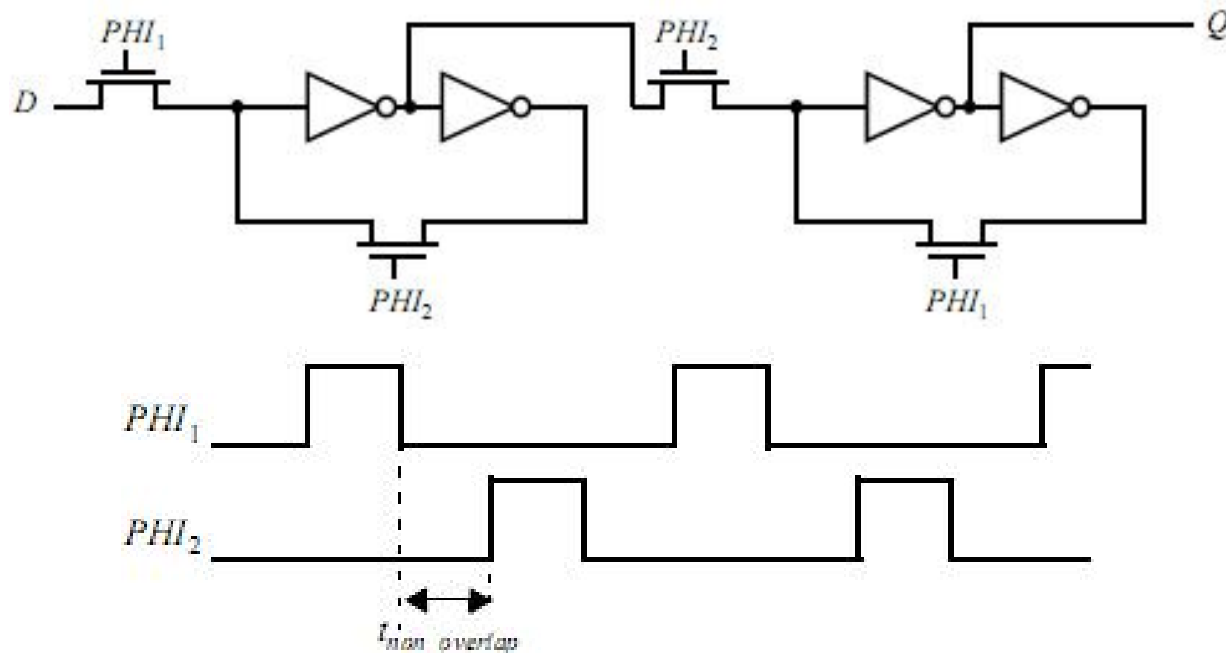
# 静态锁存器和寄存器



- 两相不重叠时钟
- $CLK$  和  $\overline{CLK}$  不存在同时为高电平的时间



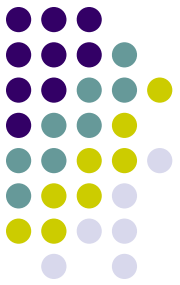

# 静态锁存器和寄存器

- 静态SR触发器
  - NOR代替双稳态电路中的反相器


 
 



$S$	$R$	$Q$	$\bar{Q}$
0	0	$Q$	$\bar{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
1	1	0	0

禁止状态

# 静态锁存器和寄存器

- CMOS时钟SR触发器
  - 用时钟同步SR触发器

   

 


# 静态锁存器和寄存器


- D触发器

$S$	$R$	$Q$	$\bar{Q}$
0	0	$Q$	$\bar{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
1	1	0	0

禁止状态

 





 
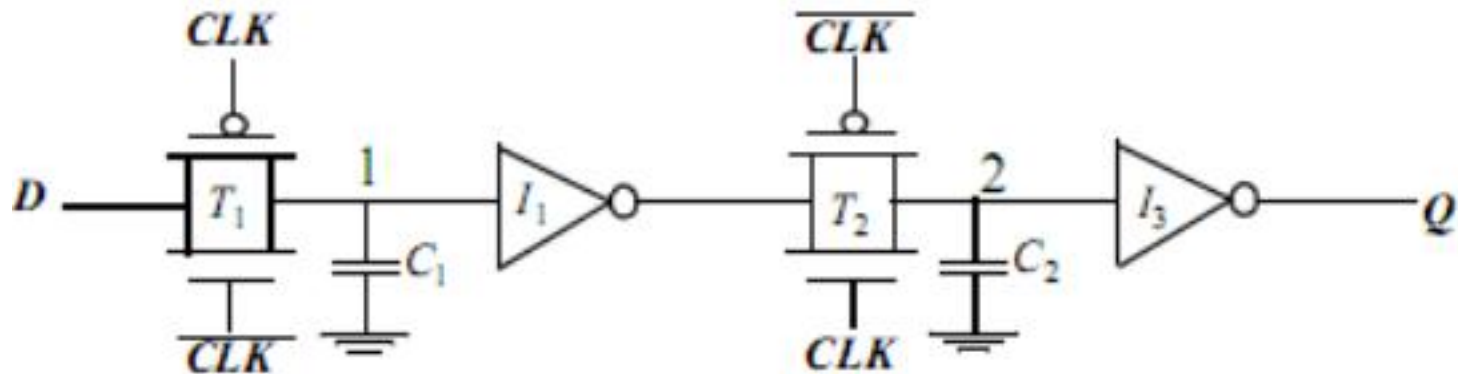
# 动态锁存器和寄存器

- 动态边沿触发寄存器
  - 中间节点状态需要周期刷新
  - 8个晶体管
  - 寄存器传播延时:  $t_{c-q} = t_{I1} + t_{T2} + t_{I3}$
  - 受时钟重叠影响



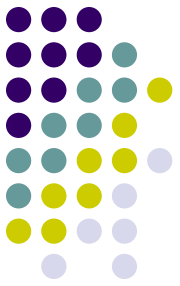

# 动态锁存器和寄存器


- 动态边沿触发寄存器的时钟重叠影响考虑

- 1-1重叠

- 确保充分的输入维持时间  $t_{\text{hold}} > t_{\text{overlap1-1}}$

- 0-0重叠

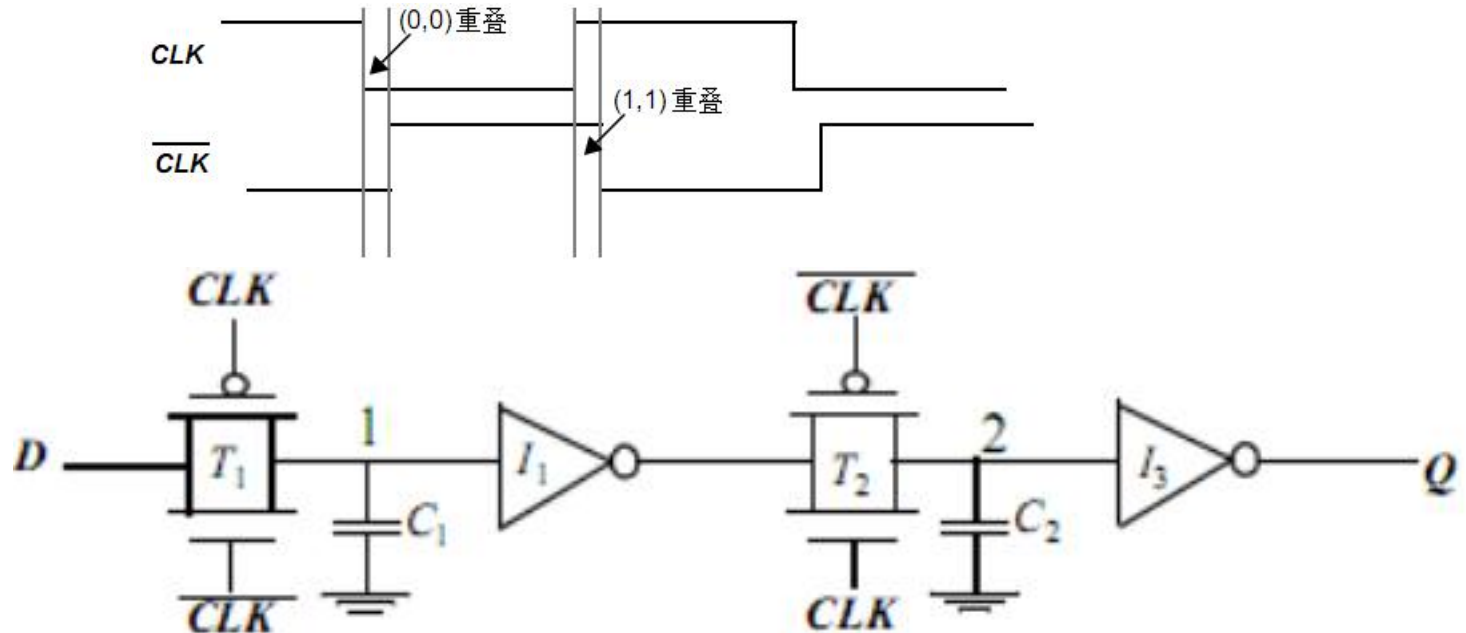
- $t_{\text{overlap0-0}} = t_{T1} + t_{I1} + t_{T2}$




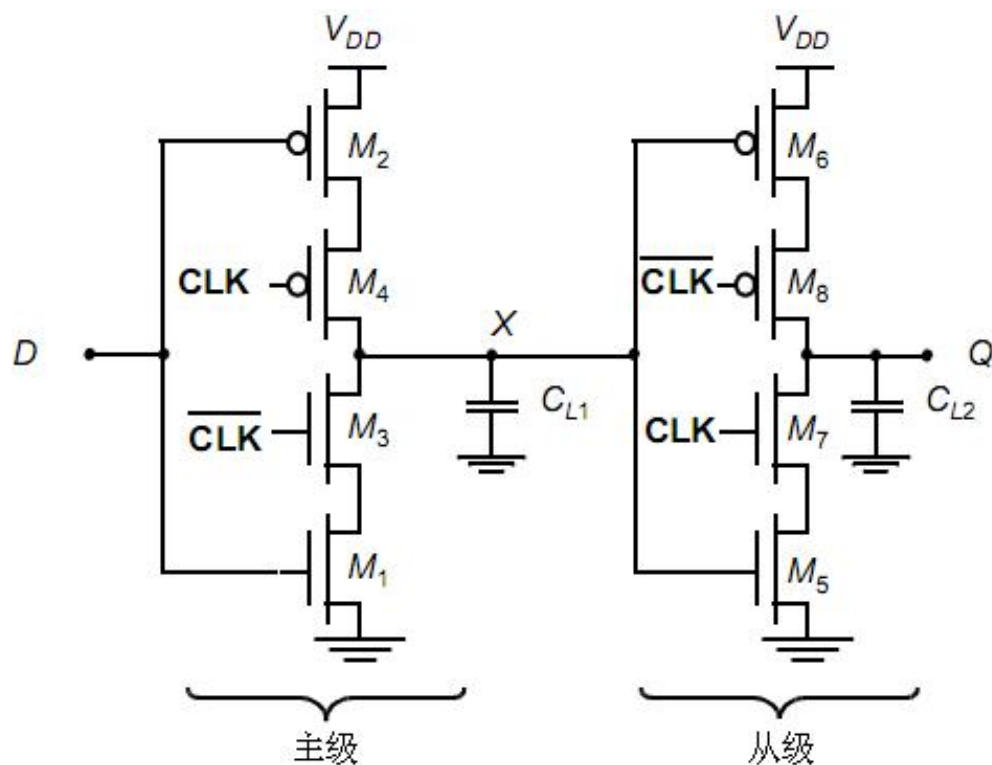
# 动态锁存器和寄存器


- 时钟控制CMOS寄存器（C<sup>2</sup>MOS）
  - 对时钟重叠不敏感的正沿触发器





# 动态锁存器和寄存器

- 时钟控制CMOS寄存器（C<sup>2</sup>MOS）

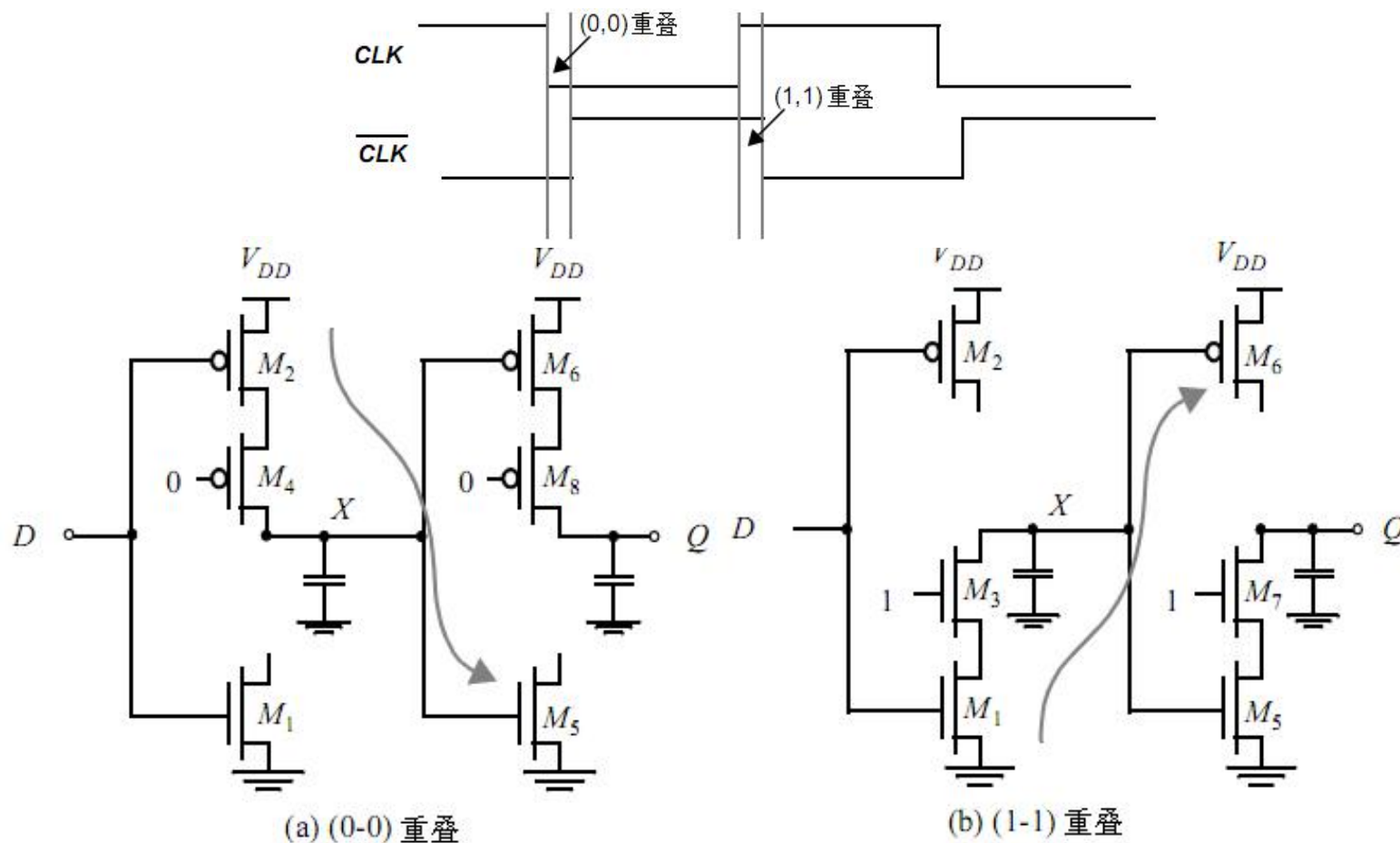




# 动态锁存器和寄存器

- 基于C<sup>2</sup>MOS的双边沿寄存器

- 处理同样的数据

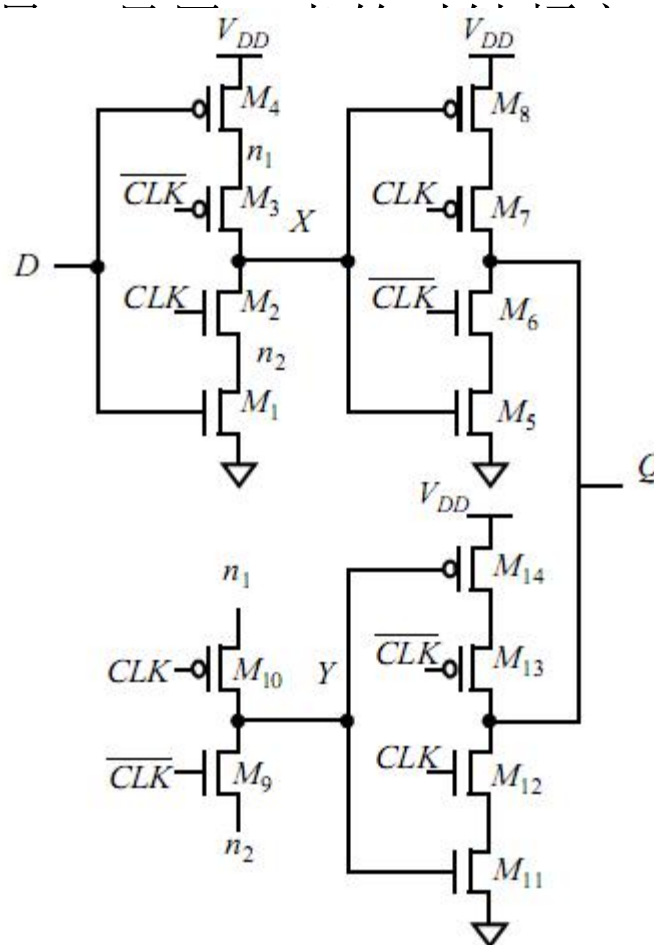





# 动态锁存器和寄存器

- 真单向钟控寄存器（TSPCR）

- 优点：只用单相位时钟
- 缺点：晶体管数目增加

 

正锁存器

 


负锁存器




# 动态锁存器和寄存器


- 真单向钟控寄存器 (TSPCR)
  - 锁存器中可嵌入逻辑单元

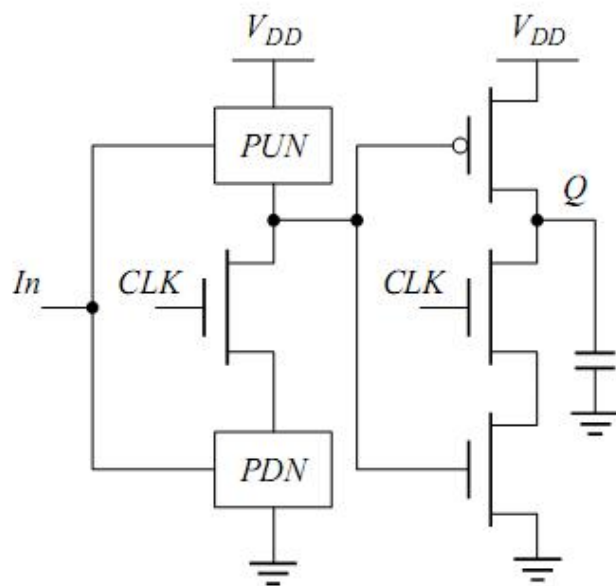

嵌入逻辑的锁存器

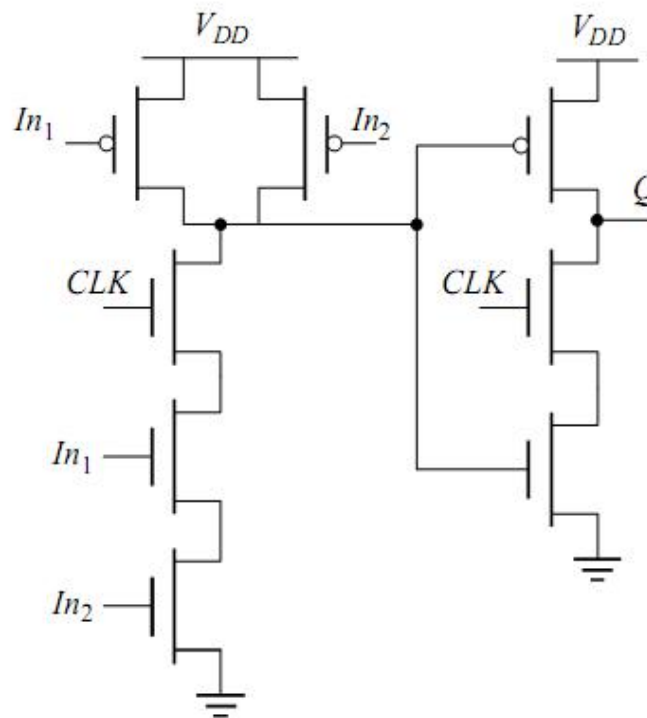


AND锁存器

 
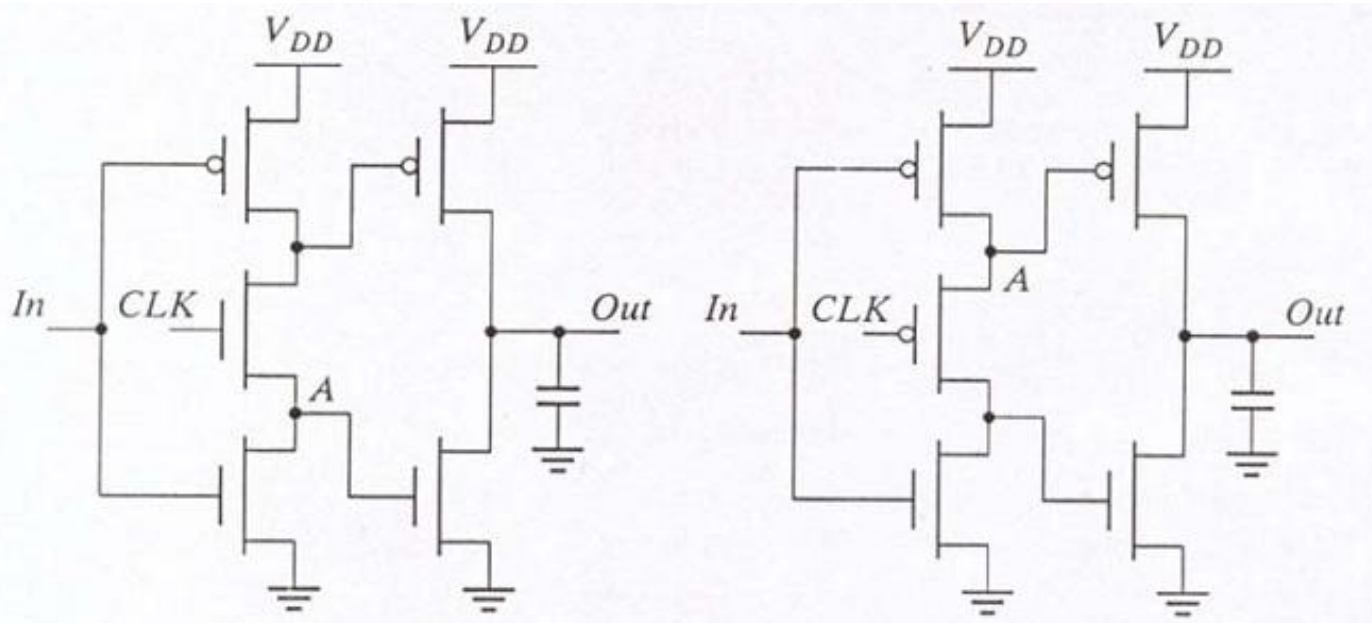
# 动态锁存器和寄存器

- 简化的真单向钟控寄存器（TSPCR）
  - 优点：晶体管数目减少，时钟数目也减少了
  - 缺点：内部节点不是全摆幅



正锁存器


负锁存器






# 动态锁存器和寄存器

- 动态电路构成的真单向钟控寄存器（TSPCR）

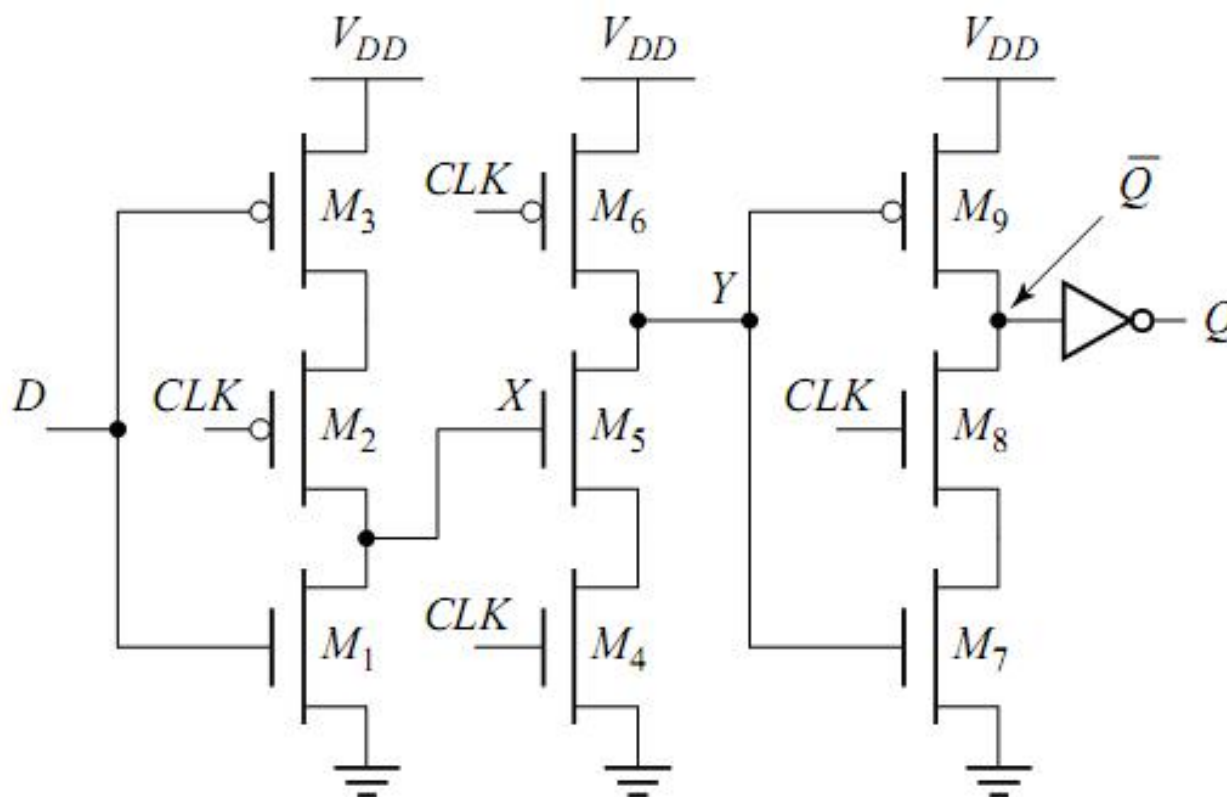



# 灵敏放大器型寄存器

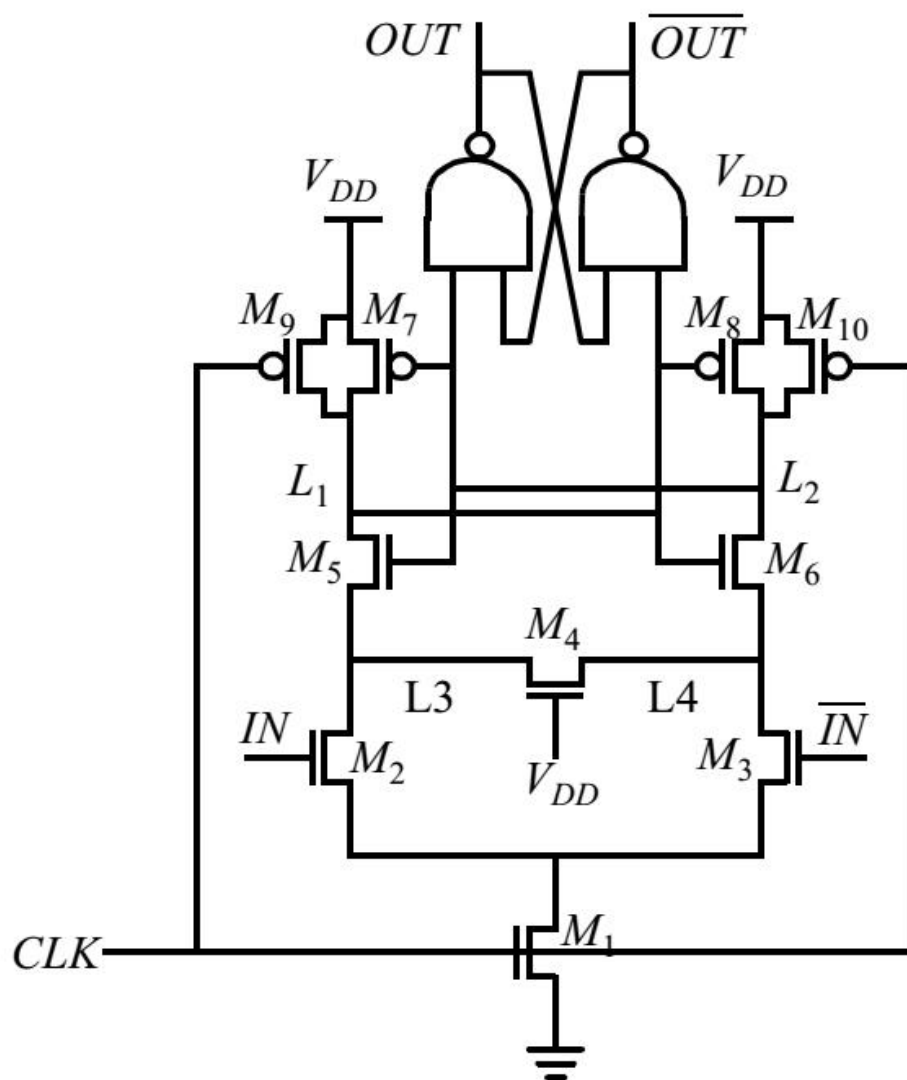




# 灵敏放大器型寄存器

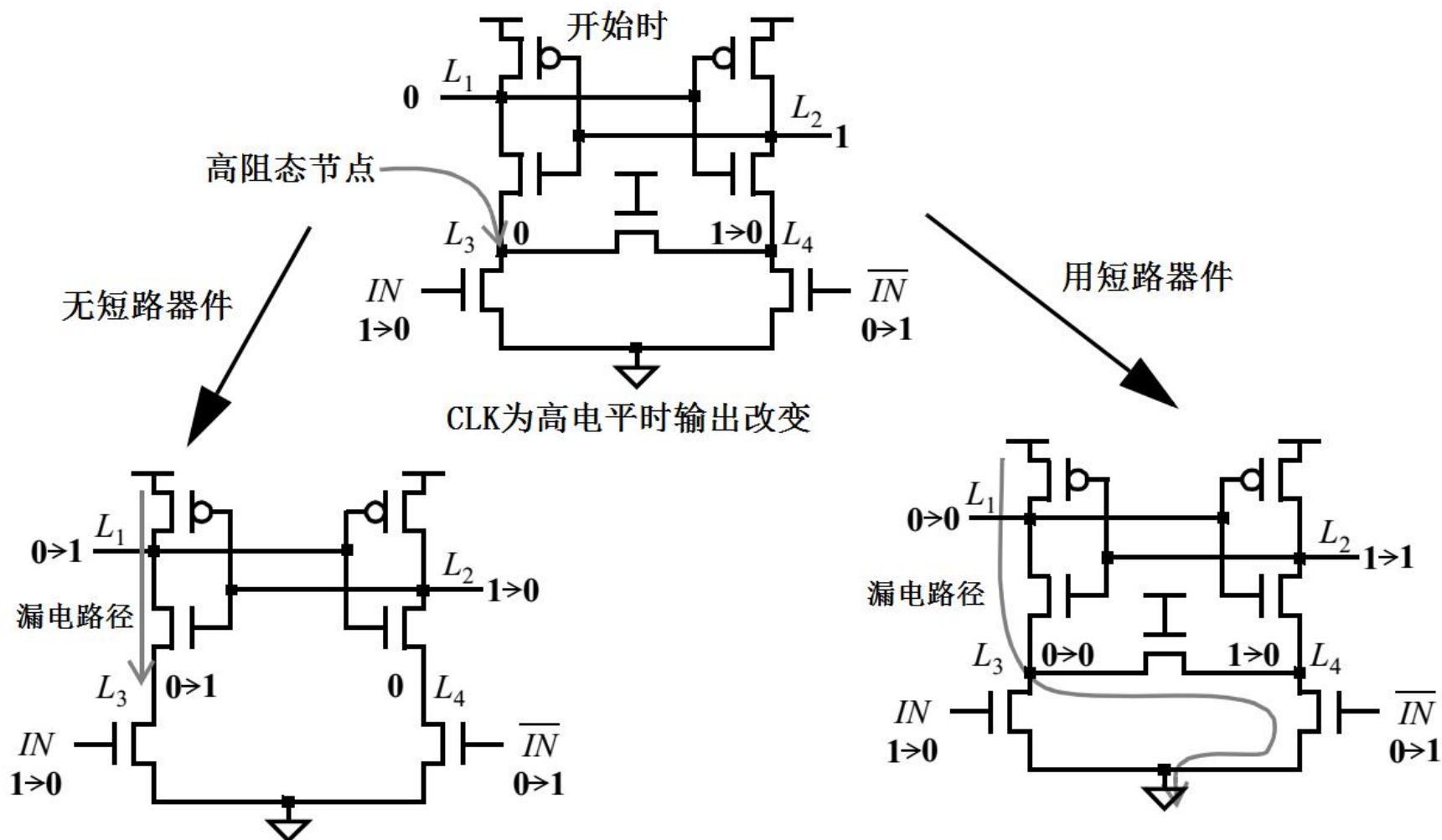

 



# 流水线

- 时钟周期:  $T_{\min} = t_{c-q} + t_{plogic} + t_{su}$
- 流水线例子:  $\log(|a+b|)$ 
  - $T_{\min} = t_{c-q} + \max(t_{padd}, t_{pabs}, t_{plog}) + t_{su}$

 



Clock Period	Adder	Absolute Value	Logarithm
1	$a_1 + b_1$		
2	$a_2 + b_2$	$ a_1 + b_1 $	
3	$a_3 + b_3$	$ a_2 + b_2 $	$\log( a_1 + b_1 )$
4	$a_4 + b_4$	$ a_3 + b_3 $	$\log( a_2 + b_2 )$
5	$a_5 + b_5$	$ a_4 + b_4 $	$\log( a_3 + b_3 )$

 

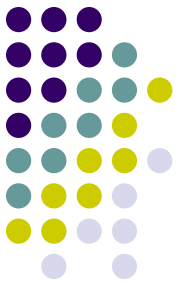

# 流水线


- 锁存器型流水线和寄存器型流水线

  


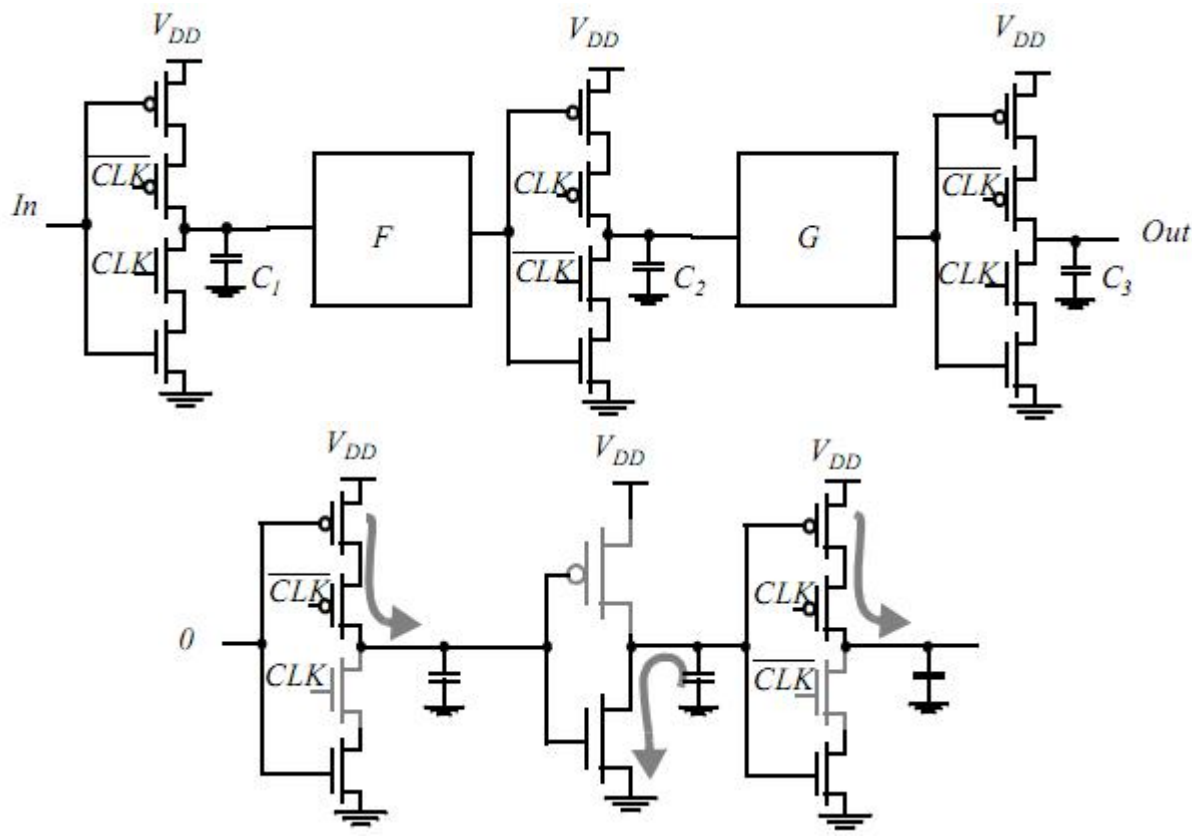
# 流水线

- 无竞争CMOS（NORA-CMOS）流水线结构
  - 只要锁存器之间的所有逻辑功能块输出非反向，CMOS的流水线电路即是无竞争的。




# 流水线


	CLK 模块		$\overline{CLK}$ 模块	
	逻辑	锁存器	逻辑	锁存器
CLK = 0	预充电	维持	求值	求值
CLK = 1	求值	求值	预充电	维持


- 无竞争CMOS（NORA-CMOS）流水线结构

CLK 模块

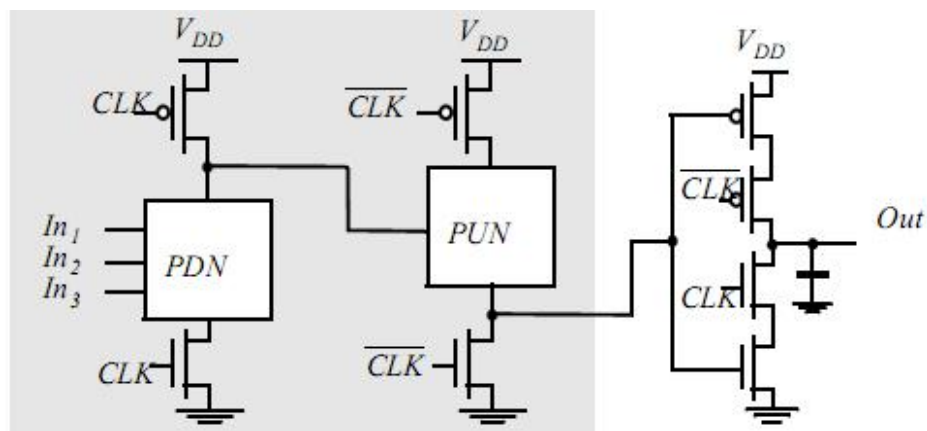

$\overline{CLK}$  模块


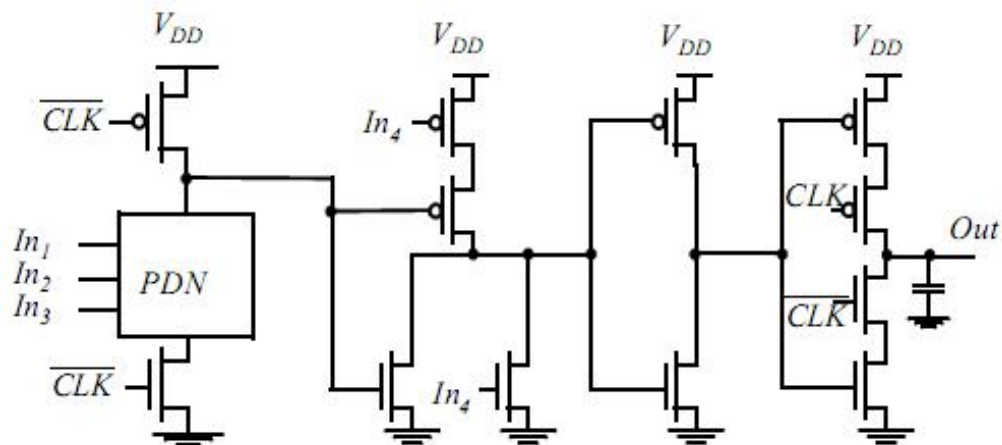


 

  
# 非双稳态时序电路

- 施密特触发器

- 对于一个变换很慢的输入波形，在输出端有一个快速翻转的响应
- 正向和负向变换的输入信号有不同的开关阈值








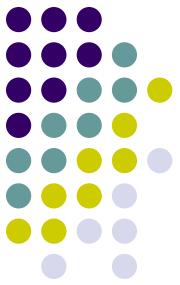

# 非双稳态时序电路


- 施密特触发器

  

 



# 非双稳态时序电路

- 单稳时序电路
  - 只有一个稳定状态
  - 可产生脉冲电路

 

# 非双稳态时序电路

- 不稳时序电路
  - 不具有稳定状态
  - 输出在两个准稳态之间振荡

 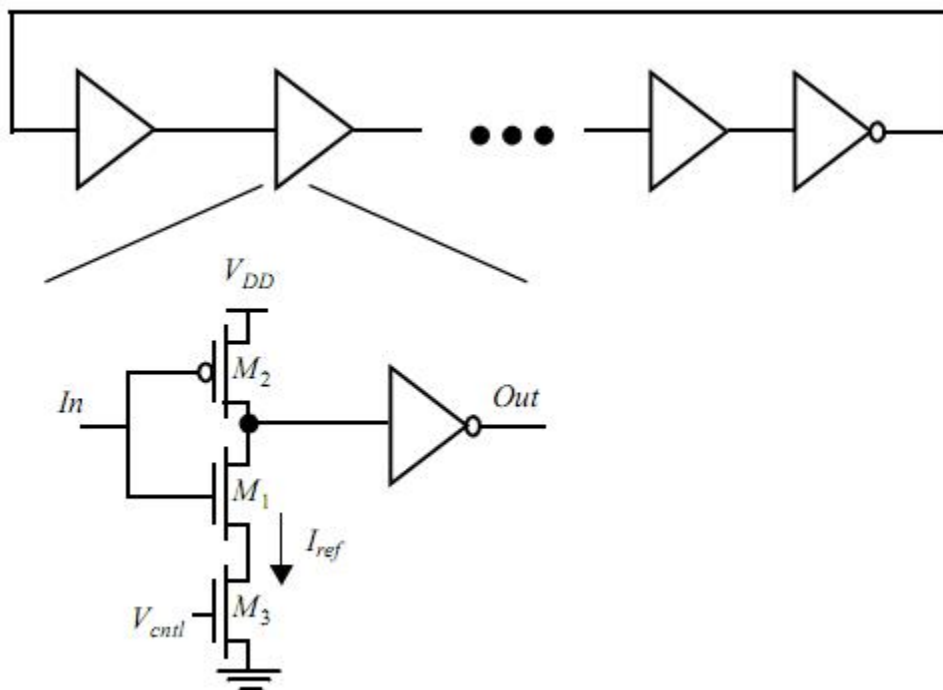



# 数字系统的时序分类


- 同步互连
  - 时钟信号频率相同
  - 相位差固定





# 数字系统的时序分类


- 中等同步互连
  - 时钟信号频率相同
  - 相位差未知

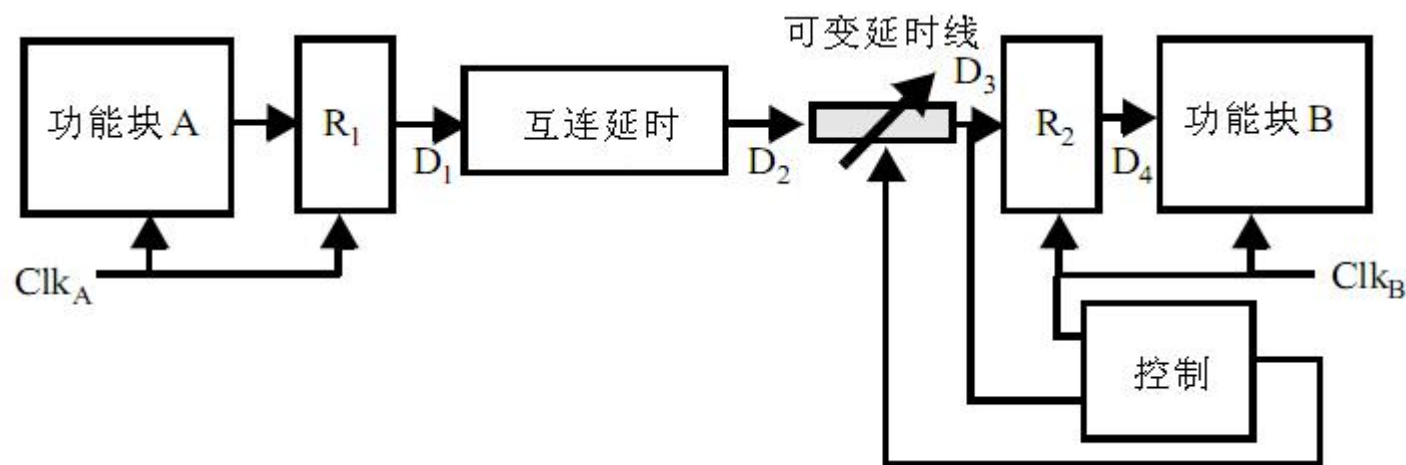



# 数字系统的时序分类


- 近似同步互连
  - 时钟信号频率稍有不同
  - 相位差未知

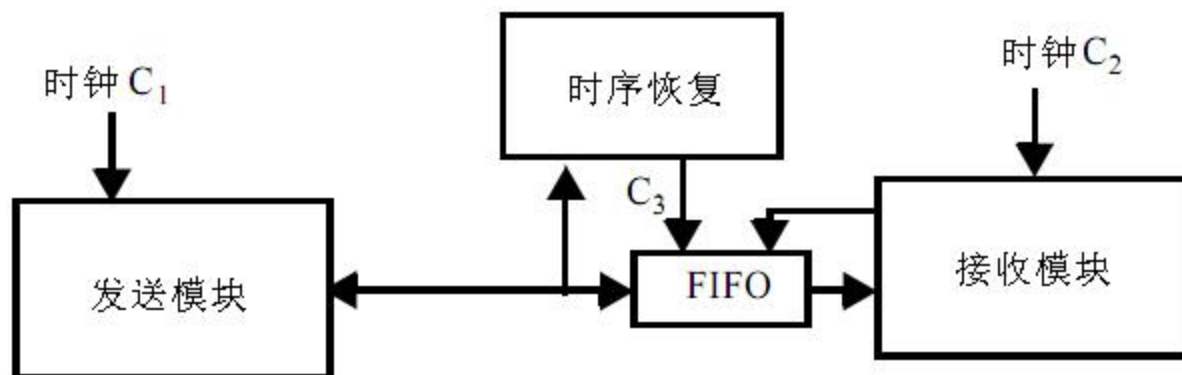




# 数字系统的时序分类

- 异步互连
  - 异步信号可以在任何时刻变化

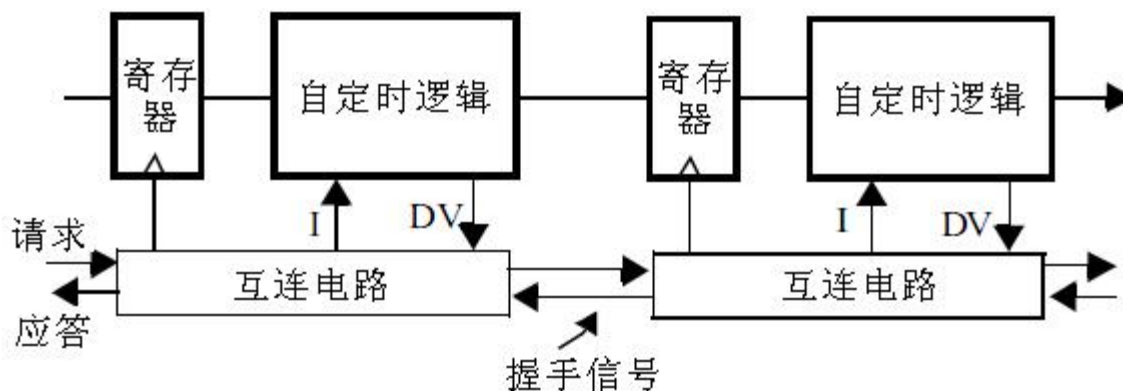

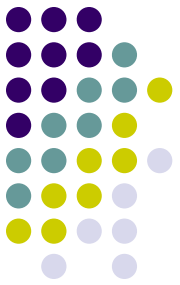


# 同步设计


- 同步时序原理
  - 理想时钟约束

$$T > t_{c-q} + t_{plogic} + t_{su}$$
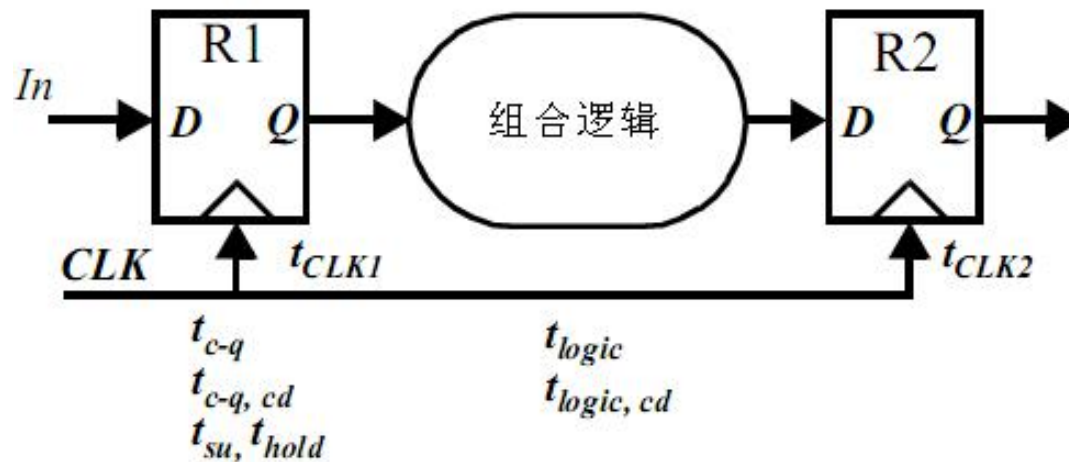
$$t_{hold} < t_{cdregister} + t_{cdlogic}$$





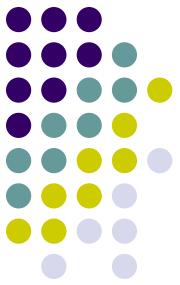

# 同步设计


- 时钟偏差


- 一个时钟翻转的到达时间在空间相位上的差别

$$\delta(R1, R2) = t_{R2} - t_{R1}$$

$$T + \delta > t_{c-q} + t_{plogic} + t_{su} \quad \text{或} \quad T > t_{c-q} + t_{plogic} + t_{su} - \delta$$
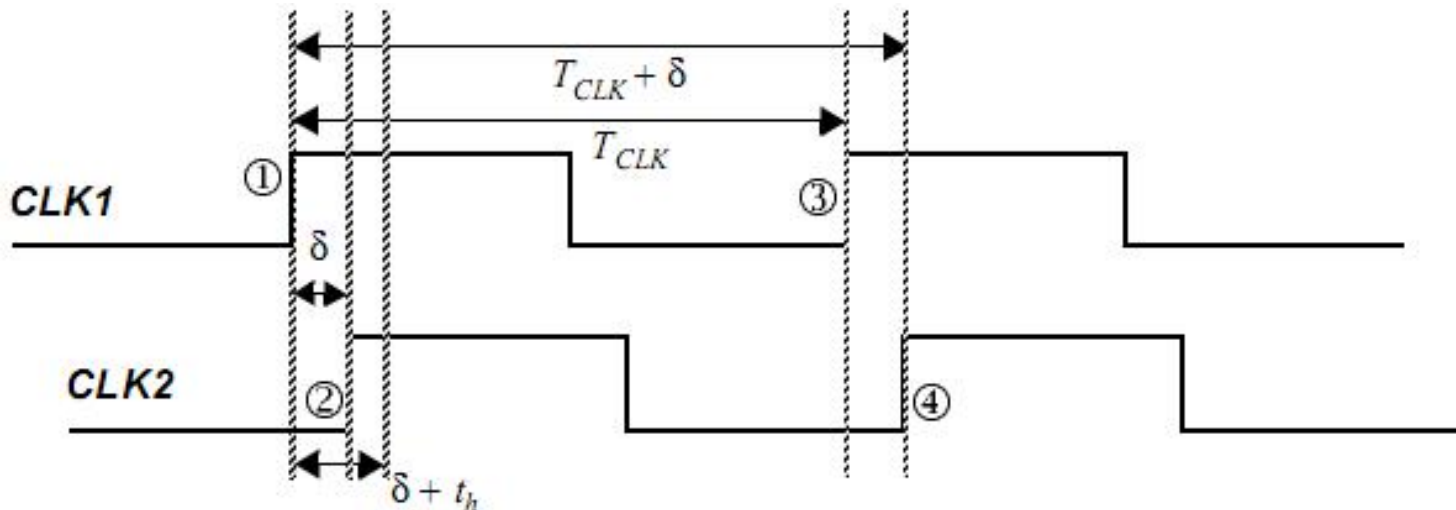
$$t_{hold} + \delta < t_{cdregister} + t_{cdlogic} \quad \text{或} \quad t_{hold} < t_{cdregister} + t_{cdlogic} - \delta$$



 


# 同步设计


- 时钟偏差

- 时钟正偏差  $\delta > 0$

$$T + \delta > t_{c-q} + t_{plogic} + t_{su} \text{ 或 } T > t_{c-q} + t_{plogic} + t_{su} - \delta$$
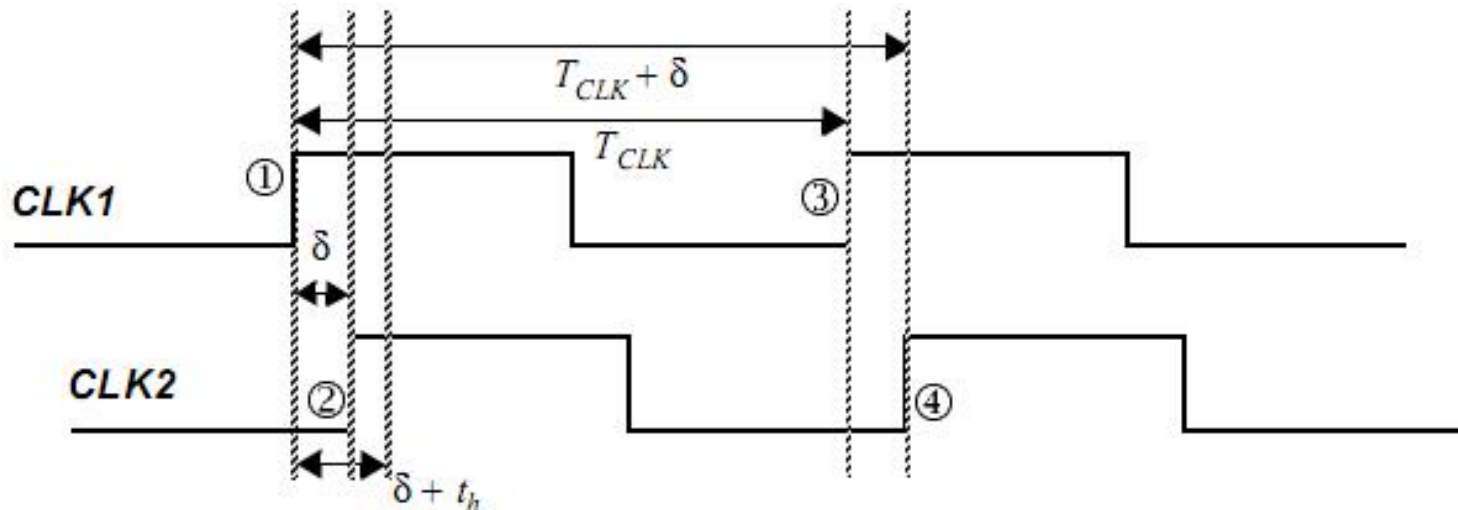
$$t_{hold} + \delta < t_{cdregister} + t_{cdlogic} \text{ 或 } t_{hold} < t_{cdregister} + t_{cdlogic} - \delta$$



 

# 同步设计


- 时钟偏差

- 时钟负偏差  $\delta < 0$

$$\delta(R1, R2) = t_{R2} - t_{R1}$$

$$T + \delta > t_{c-q} + t_{plogic} + t_{su} \quad \text{或} \quad T > t_{c-q} + t_{plogic} + t_{su} - \delta$$

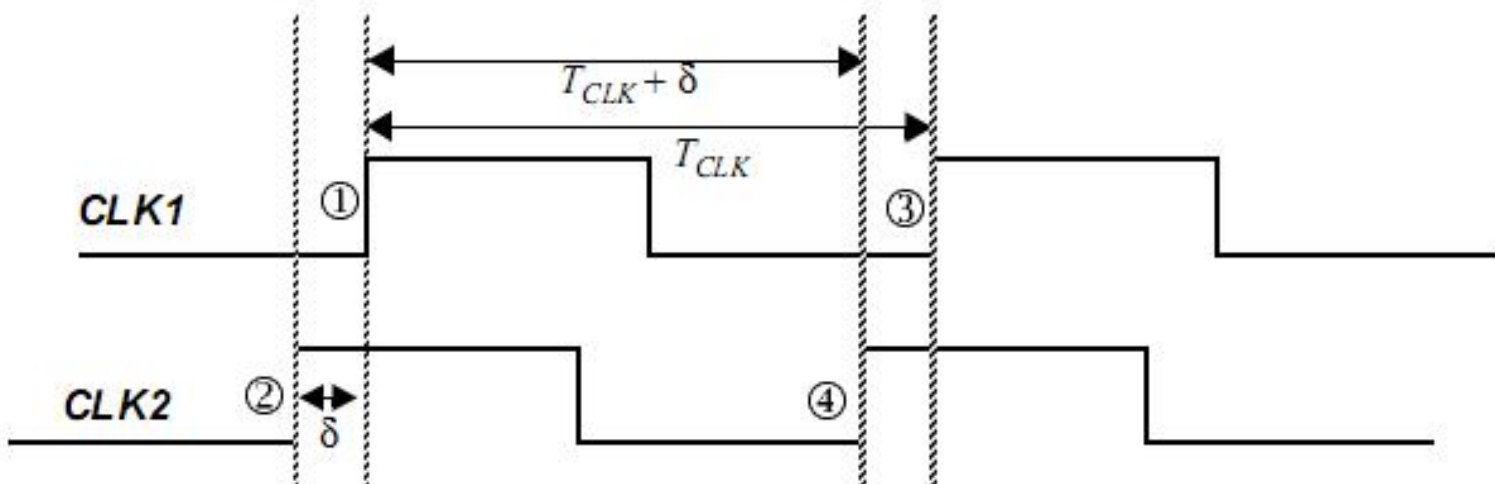
$$t_{hold} + \delta < t_{cdregister} + t_{cdlogic} \quad \text{或} \quad t_{hold} < t_{cdregister} + t_{cdlogic} - \delta$$





# 同步设计


- 时钟偏差
  - 时钟正负偏差共同存在

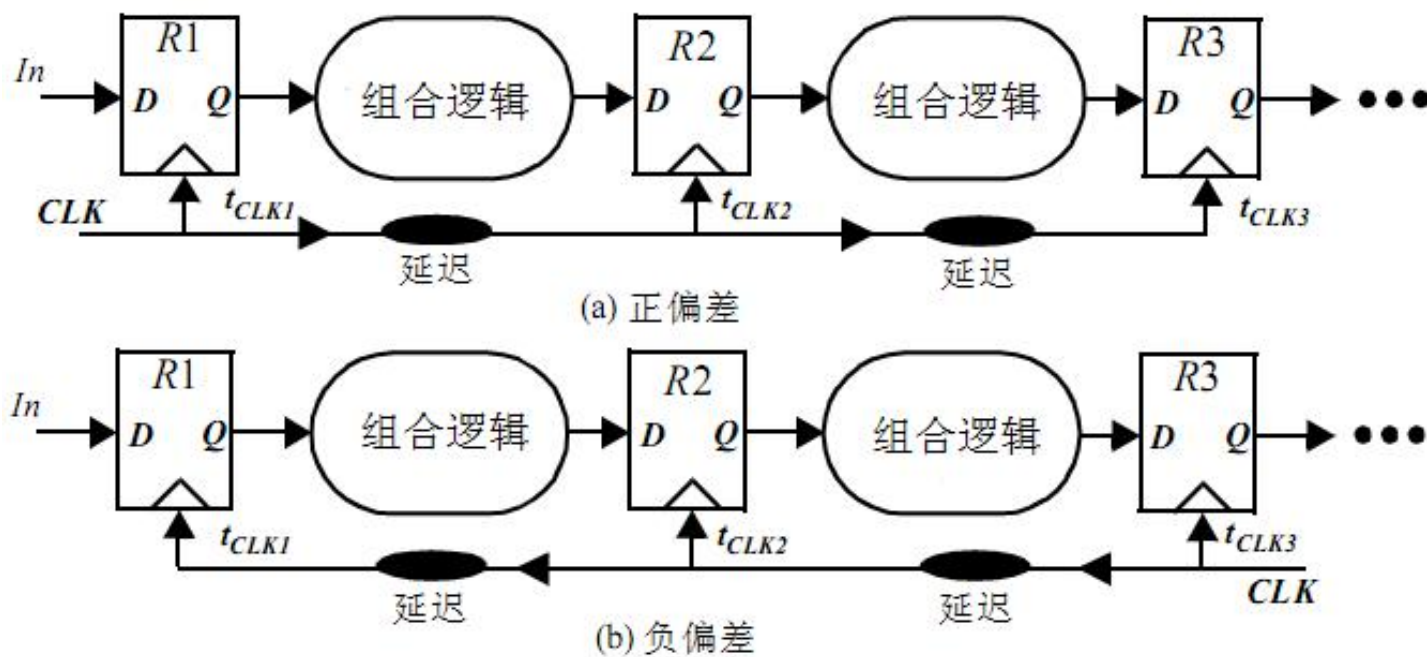




# 同步设计


- 时钟偏差
  - 时钟正负偏差共同存在

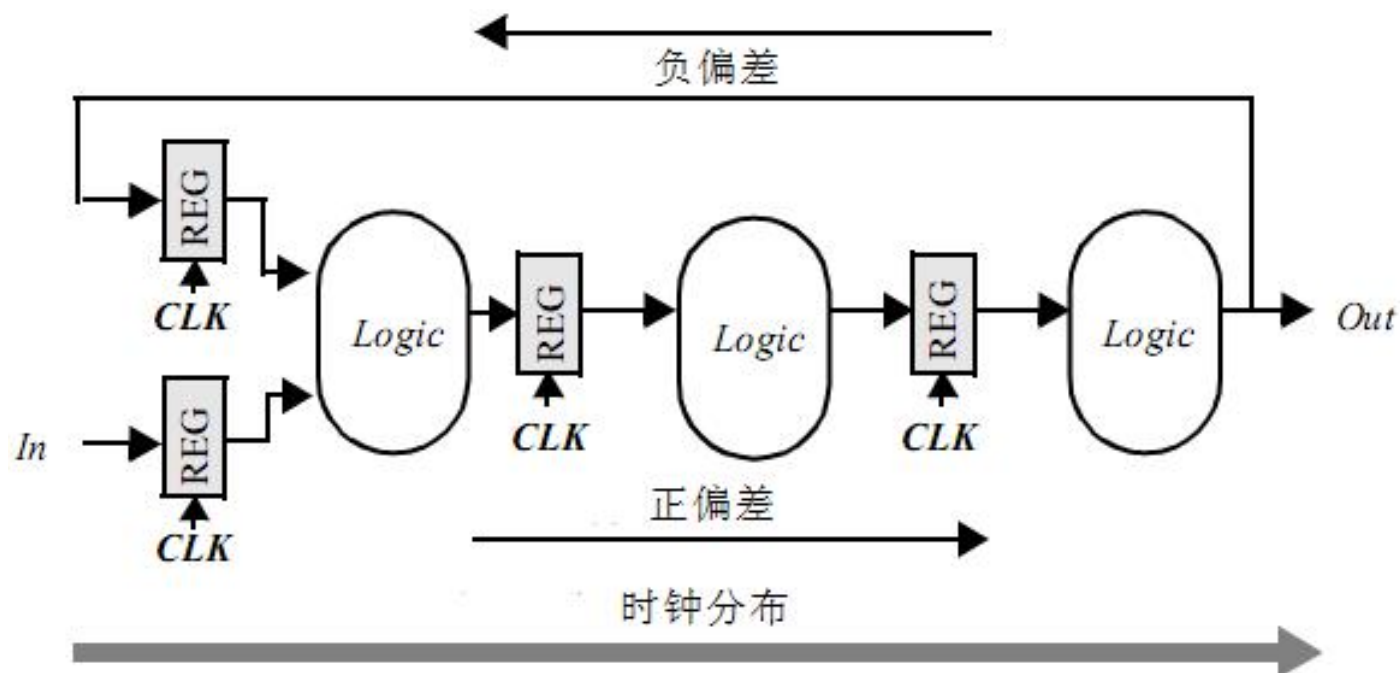

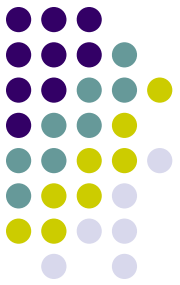


# 同步设计

- 电路的传播延时和污染延时

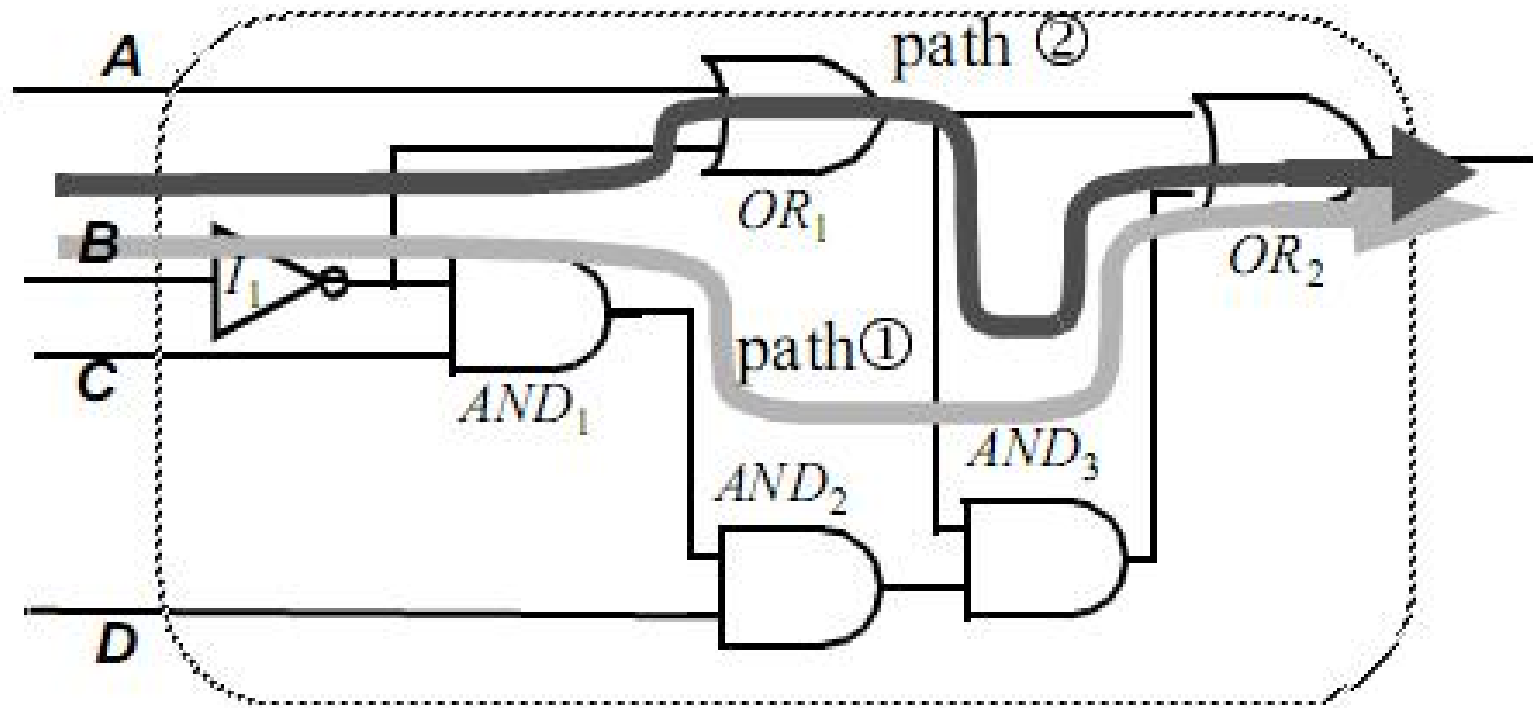

# 同步设计

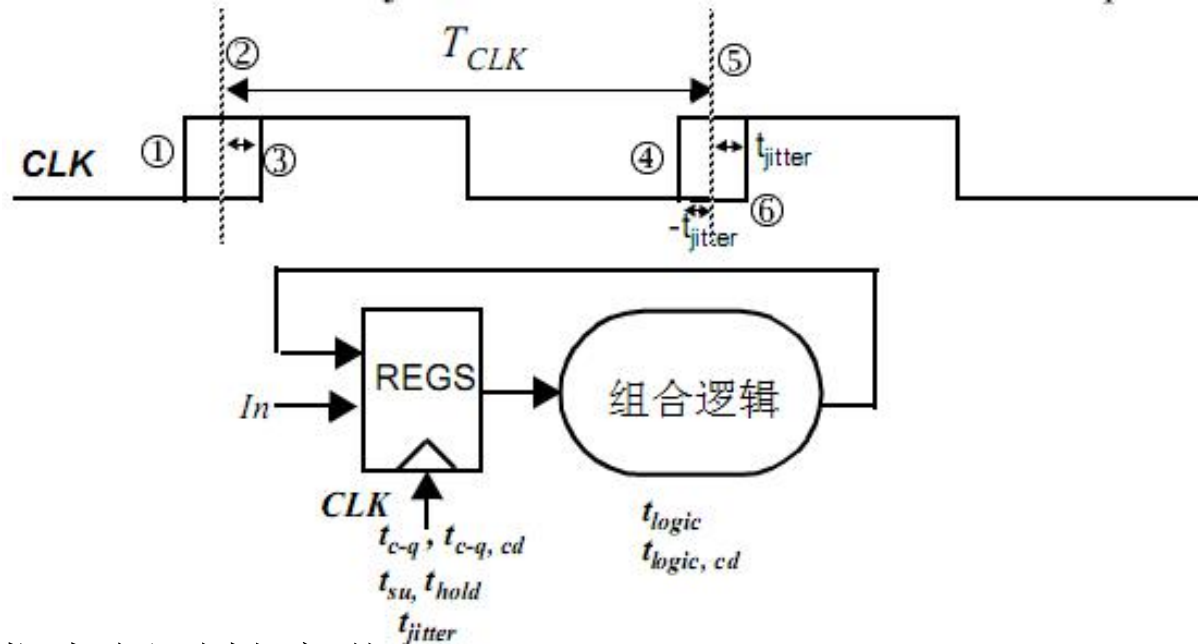

## ● 时钟抖动

### ● 某点上时钟周期发生暂时性变化


#### ● 绝对抖动

- 给定位置处的时钟边沿相对于理想时钟边沿最坏情形下的偏差
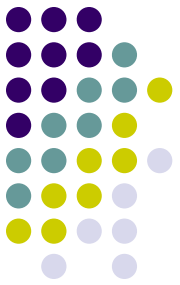
#### ● 周期抖动

- 单个时钟周期相对于理想参照时钟的时变偏差
- 空间位置*i*的周期抖动  $T_{jitter}^i(n) = t_{clk,n+1}^i - t_{clk,n}^i - T_{CLK}$

$$T_{CLK} - 2t_{jitter} > t_{c-q} + t_{plogic} + t_{su} \quad \text{或} \quad T_{CLK} > t_{c-q} + t_{plogic} + t_{su} + 2t_{jitter}$$




# 同步设计

- 时钟偏差和抖动的共同影响

$$T_{CLK} + \delta - 2t_{jitter} > t_{c-q} + t_{plogic} + t_{su} \text{ 或 } T_{CLK} > t_{c-q} + t_{plogic} + t_{su} - \delta + 2t_{jitter}$$
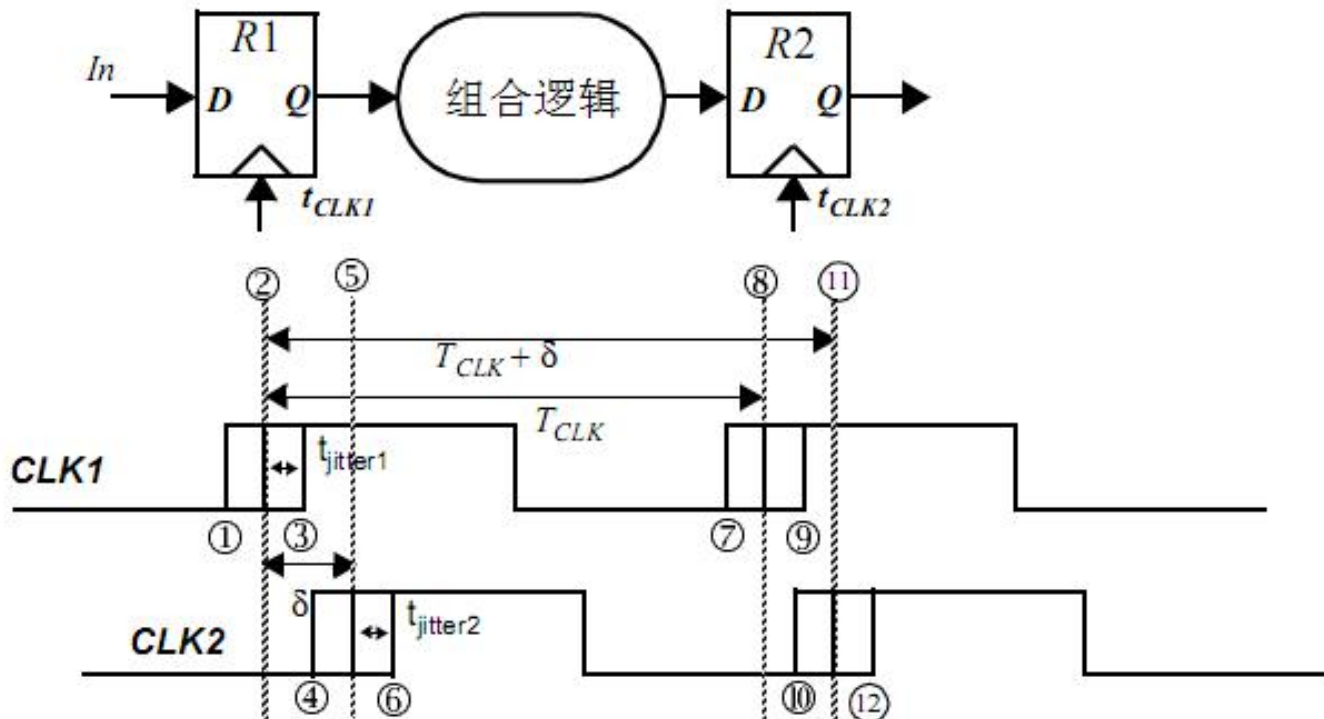
$$t_{hold} + \delta + 2t_{jitter} < t_{cdregister} + t_{cdlogic} \text{ 或 } t_{hold} < t_{cdregister} + t_{cdlogic} - \delta - 2t_{jitter}$$








# 同步设计



- 时钟偏差和抖动的来源

- 时钟信号产生
- 器件制造偏差
- 互连偏差
- 环境变化
- 电容耦合

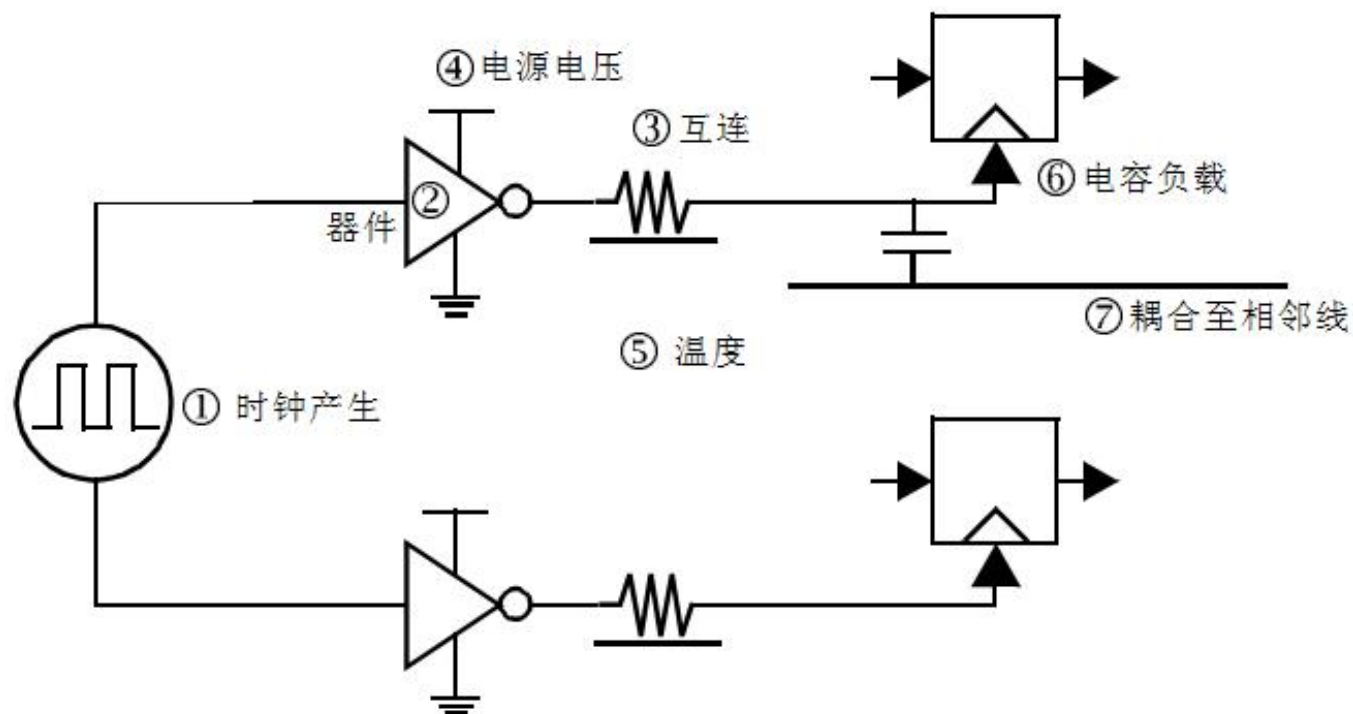


# 时钟分布

- 时钟延时分布

  


# 时钟分布


- 时钟分布技术
  - 相位相同（相对延时相同）
  - 常用时钟网络

 

(a)H-树

 


(c) 二叉树

 


(b)平衡树



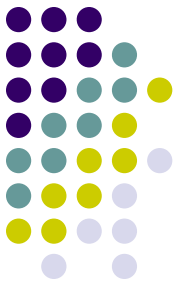


# 时钟分布


- 时钟树

 

不含时钟树

 





零偏斜时钟树

 





可变时间时钟树

# 时钟分布


- H树

    

# 时钟分布

    

# 时钟分布

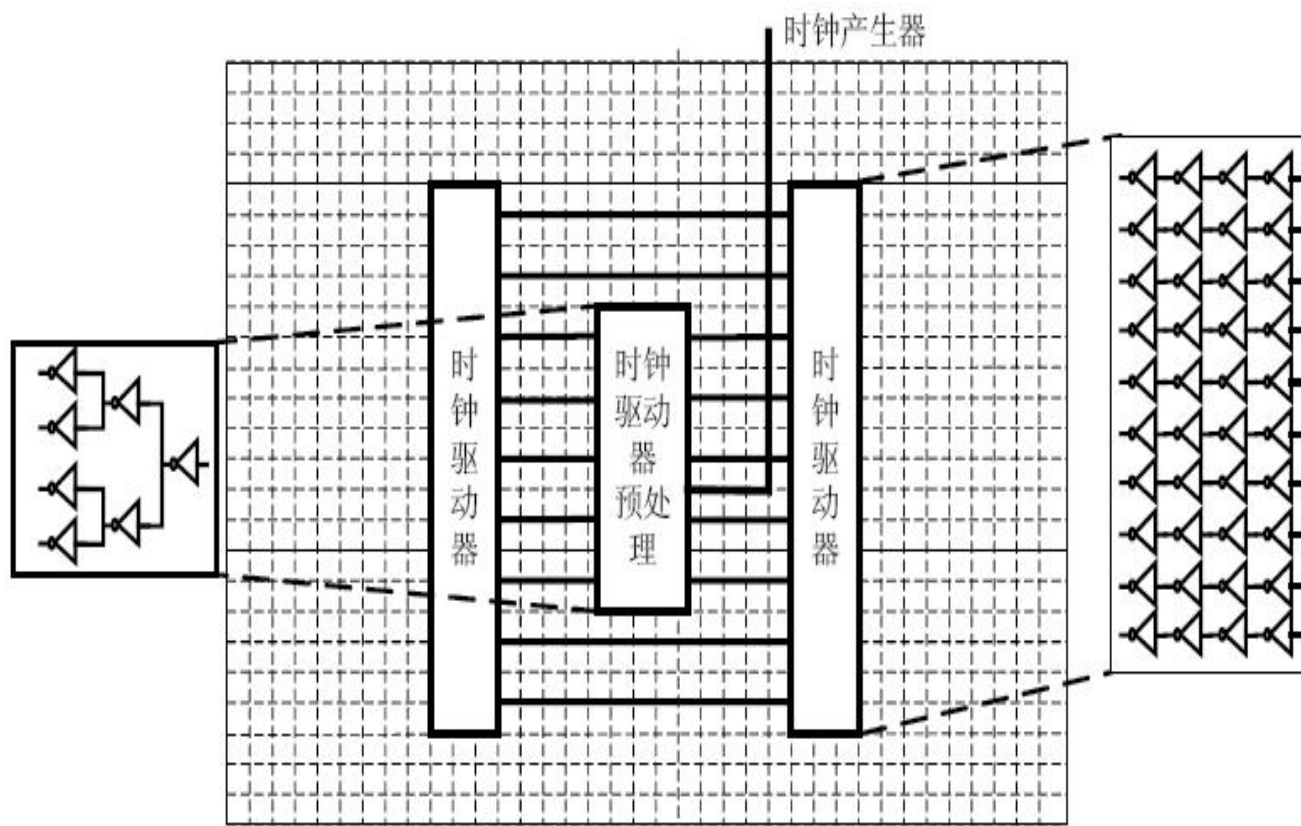

**DEC Alpha 21164 CPU时钟树的例子**